### ใบงานที่ 1 อุปกรณ์ป้องกันด้านความร้อน (OVERLOAD RELAY)

หน้า 1 / 3


#### วัตถุประสงค์

- 1. ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันด้านความร้อน (OVERLOAD RELAY)
- 2. ทดสอบการใช้งานโอเวอร์โหลดรีเลย์ได้
- 3. ออกแบบวงจรโดยใช้โอเวอร์โหลดรีเลย์ได้

## ความรู้เบื้องต้น

โอเวอร์โหลดรีเลย์เป็นอุปกรณ์ป้องกันด้านความร้อนซึ่งทำจากโลหะใบมีทอลและใช้กระแสโหลดไหล ผ่าน เมื่อกระแสไหลผ่านมากกว่าพิกัด โลหะใบมีทอลจะร้อนและงอตัวตัดวงจร เมื่อเย็นลงจะกลับมาต่อวงจร อีกครั้ง โอเวอร์โหลดรีเลย์จะมี 2 แบบ คือ แบบธรรมดา (เมื่องอตัวไปแล้วจะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมเหมือนใน เตารีด) และแบบมีรีเซท (เมื่อตัดวงจรไปแล้วหน้าสัมผัสจะถูกล็อกเอาไว้ถ้าต้องการให้วงจรทำงานอีกครั้งทำได้ โดยกดปุ่มรีเซท)
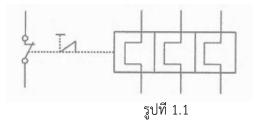
#### สำหรับที่ใช้ในชุดทดลองจะเป็นแบบมีรีเซทสัญญาณลักษณ์แสดงตามรูปที่ 1.1



#### อุปกรณ์การทดลอง


1.	Power supply	จำนวน 1 แผง
2.	Thermal overload relay 1.1 – 1.6A	จำนวน 1 แผง
3.	Circuit breaker	จำนวน 1 แผง
4.	Pilot lamp	จำนวน 1 แผง
5.	สายต่อวงจร	จำนวน 1 ชุด

## ลำดับขั้นการทดลอง

- 1. เงื่อนไขการทำงาน
  - 1.1. แสดงสภาวะปกติด้วยหลอดสัญญาณสีเขียว (H1)
  - 1.2. แสดงสภาวะโอเวอร์โหลดด้วยหลอดสัญญาณสีเหลือง (H2)
  - 1.3. วงจรควบคุมต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน (ใช้ Circuit breaker)

## ใบงานที่ 1 อุปกรณ์ป้องกันด้านความร้อน (OVERLOAD RELAY)

#### 2. จงออกแบบวงจรควบคุม

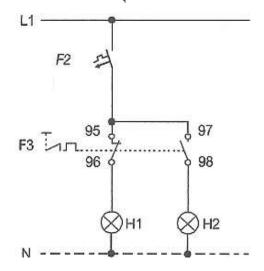

F2 = Circuit breaker 6A


F3 = Overload relay

H1 = Lamp "Green"

H2 = Lamp "Yellow"
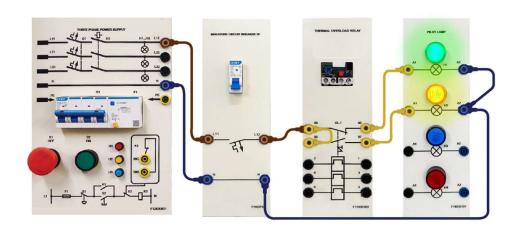
### 3. ต่อวงจรควบคุมตามที่ออกแบบไว้

หมายเหตุ ก่อนต่อวงจรต้องให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบวงจรที่ออกแบบก่อน



#### 4. ทดสอบการทำงาน

- 4.1 สภาวะปกติ
- 4.2 สภาวะโอเวอร์โหลด (จำลองโดยใช้ไขควงเล็กเกี่ยวกลไกให้ทำงาน)

4.3 สภาวะหลังจากกดสวิทช์รีเซท

หลอดเขียวสว่าง

หลอดสีเหลืองสว่าง, หลอดเขียวดับ หลอดเขียวสว่าง

# ใบงานที่ 1 อุปกรณ์ป้องกันด้านความร้อน (OVERLOAD RELAY)

ห	ใ	้ำ	
	,	_	

3/3

สรุปผลการทดลอง			
หน้าสัมผัสโอเวอร์โหลด 95-96 เป็นแบบปกติปิด, 97-98 เป็นแบบปกติเปิด			